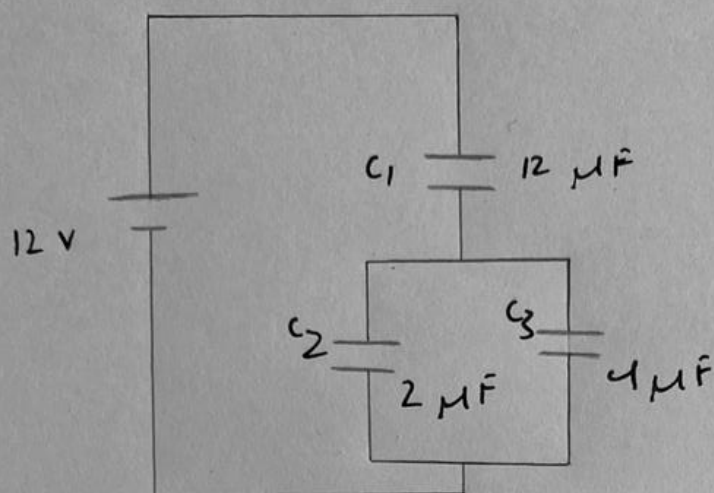


Question 1



$$C_{eq} = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{2+4} \right)^{-1}$$

$$= \frac{12 \times 6}{12 + 6}$$

$$= \underline{4 \mu F}$$

$$Q = C_{eq} \cdot V$$

$$= 4 \times 12$$

$$= \underline{48 \mu C}$$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}$$

$$= \frac{48}{12}$$

$$= \underline{4 V}$$

$$V_{23} = \frac{Q}{C_{23}}$$

$$= \frac{48}{6}$$

$$= \underline{8 V}$$

$$Q_2 = C_2 V_{23}$$

$$= 2 \times 8$$


$$= \underline{16 \mu C}$$

$$Q_3 = C_3 \cdot V_{23}$$

$$= 4 \times 8$$

$$= \underline{32 \mu C}$$

Question 2

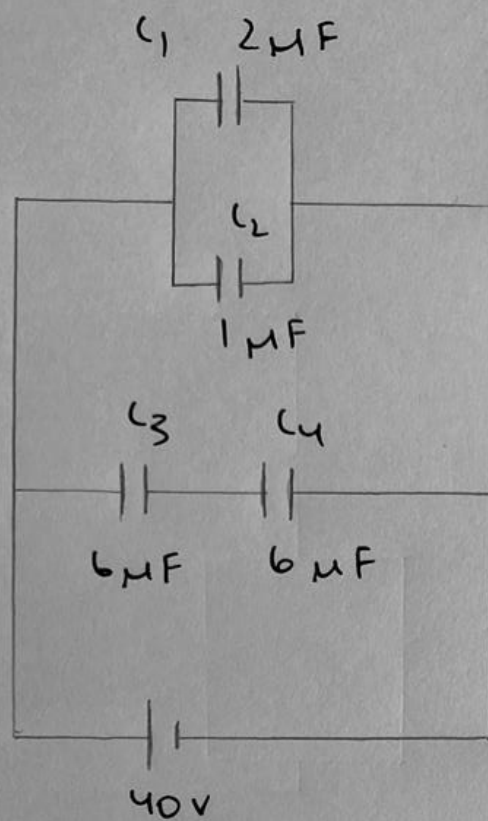

$$C_{12} = \underline{3 \mu F}$$

$$C_{34} = \frac{6^2}{2.6}$$
$$= \underline{3 \mu F}$$

$$C_{eq} = C_{12} + C_{34}$$
$$= \underline{6 \mu F}$$

$$Q = C_{eq} \cdot V$$
$$= 6 \cdot 40$$
$$= \underline{240 \mu C}$$


$$V_{12} = V_{34} = \underline{40 V}$$

$$Q_1 = C_1 V_{12}$$
$$= 2 \times 40$$
$$= \underline{80 \mu C}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V_{12}$$
$$= 1 \times 40$$
$$= \underline{40 \mu C}$$

$$Q_3 = Q_4 = Q_{34}$$
$$= C_{34} \cdot V_{34}$$
$$= 3 \times 40$$
$$= \underline{120 \mu C}$$

Question 3

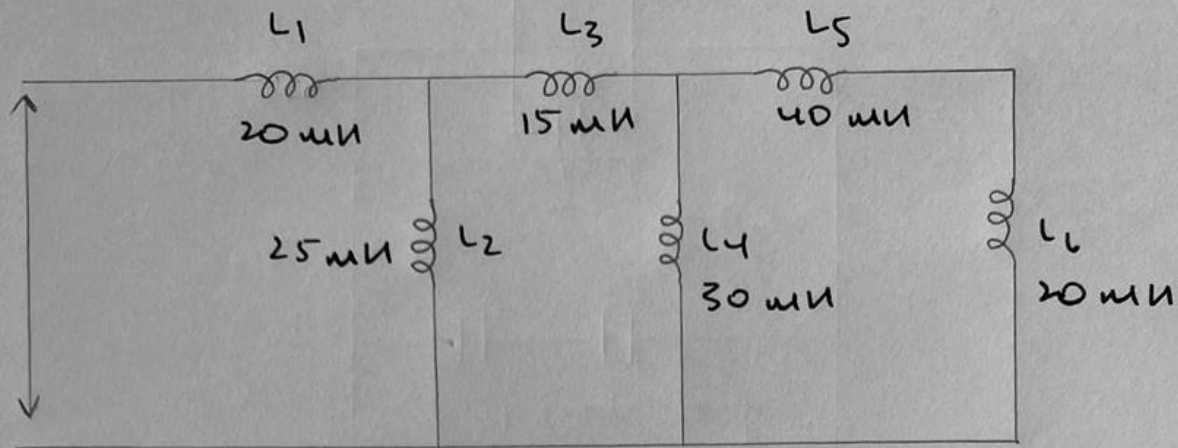


$$\begin{aligned} L_{56} &= L_5 + L_6 \\ &= \underline{60 \text{ mH}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{456} &= \frac{L_{56} \cdot L_4}{L_{56} + L_4} \\ &= \frac{60 \times 30}{60 + 30} \\ &= \underline{20 \text{ mH}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{3456} &= L_3 + L_{456} \\ &= 15 + 20 \\ &= \underline{35 \text{ mH}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{23456} &= \frac{L_2 \times L_{3456}}{L_2 + L_{3456}} \\ &= \frac{25 \times 35}{25 + 35} \\ &= \underline{14.538 \text{ mH}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{eq} &= L_1 + L_{23456} \\ &= 20 + 14.538 \\ &= \underline{34.538 \text{ mH}} \end{aligned}$$

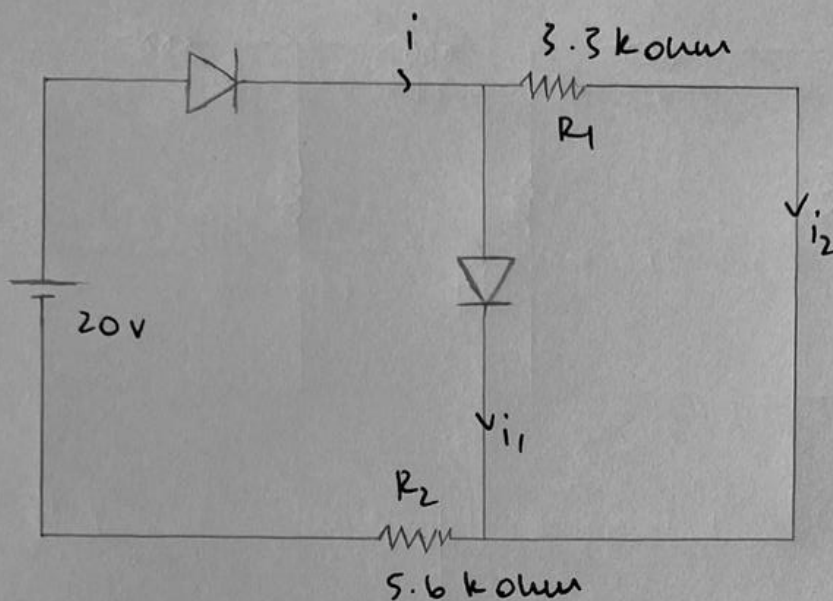Question 1

$$i_1 + i_2 = i$$

loop 1

$$+20 - 0.7 - 0.7 - iR_2 = 0$$

$$\Rightarrow i = \frac{18.6}{R_2}$$

$$= \underline{3.32 \text{ mA}}$$

loop 2

$$+20 - 0.7 - R_1 i_2 - iR_2 = 0$$

$$\Rightarrow 19.3 - R_1 i_2 - iR_2 = 0$$


$$\Rightarrow i_2 = \frac{19.3 - iR_2}{R_1}$$

$$= \underline{0.21 \text{ mA}}$$

$$i_1 = i - i_2$$

$$\Rightarrow i_1 = \underline{3.11 \text{ mA}}$$

Question 2

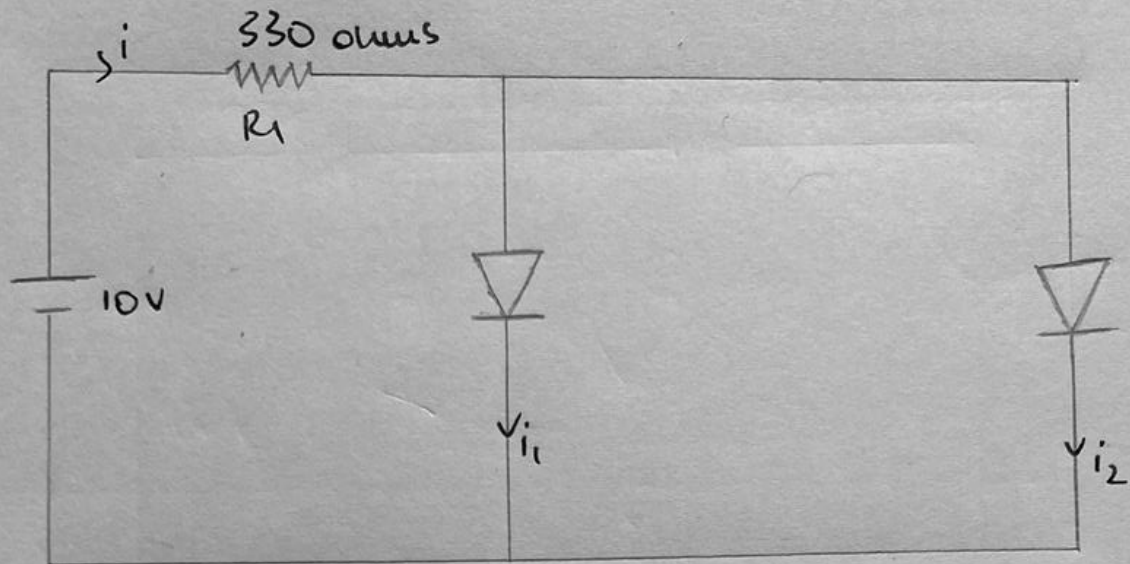

$$i_1 + i_2 = i$$

Loop 1

$$10 - iR_1 - 0.7 = 0$$


$$\Rightarrow i = \frac{9.3}{R_1}$$

$$= \underline{28.18 \text{ mA}}$$

$i_1 = i_2$ since potential drop is same between the diodes

$$\therefore i_1 = i_2 = i/2 = \underline{14.09 \text{ mA}}$$

Question 3

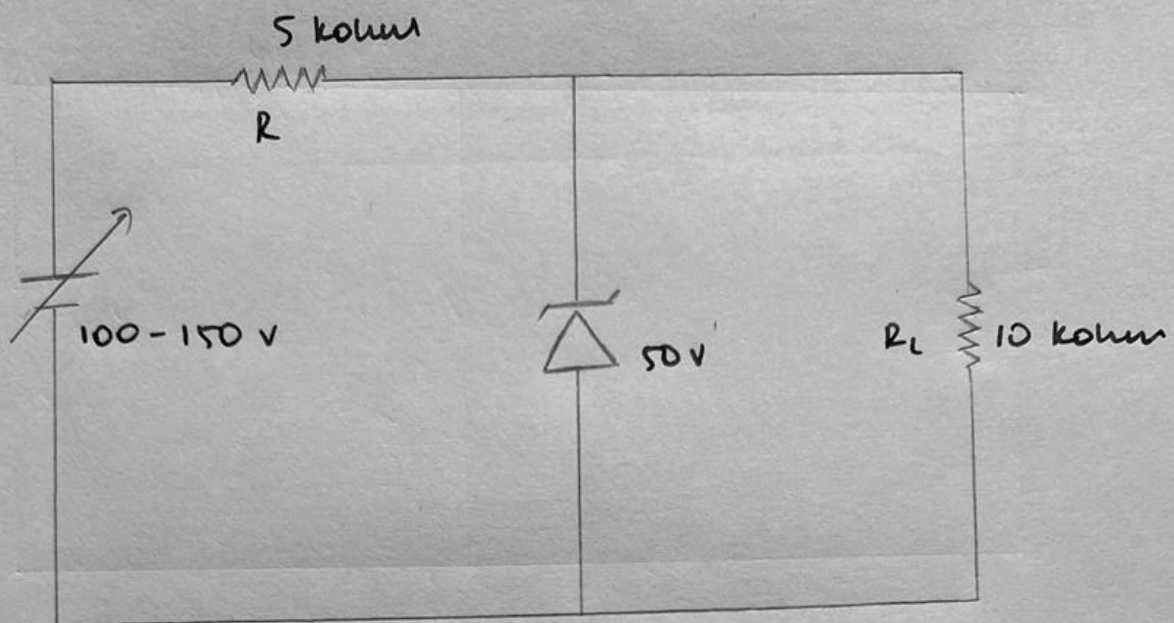

At $E = 100V$

$$V_L = \frac{R_L \times E}{R + R_L}$$

$$= \frac{10 \times 100}{15}$$

$$= \underline{66.67V} \quad (> 50V)$$

$$\therefore V_L = 50V, V_R = 50V$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

$$= \frac{50}{5 \times 10^3} - \frac{50}{10 \times 10^3}$$

$$= \underline{5mA}$$

At $E = 150V$

$$V_L = \frac{R_L \times E}{R + R_L}$$

$$= \frac{10 \times 150}{15}$$

$$= \underline{100V} \quad (> 50V)$$

$$\therefore V_L = 50V, V_R = 100V$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

$$= \frac{100}{5 \times 10^3} - \frac{50}{10 \times 10^3}$$


$$= \underline{15mA}$$

$$\therefore \text{Max current} = \underline{15mA}$$

$$\text{Min current} = \underline{5mA}$$

Module 3

Question 1

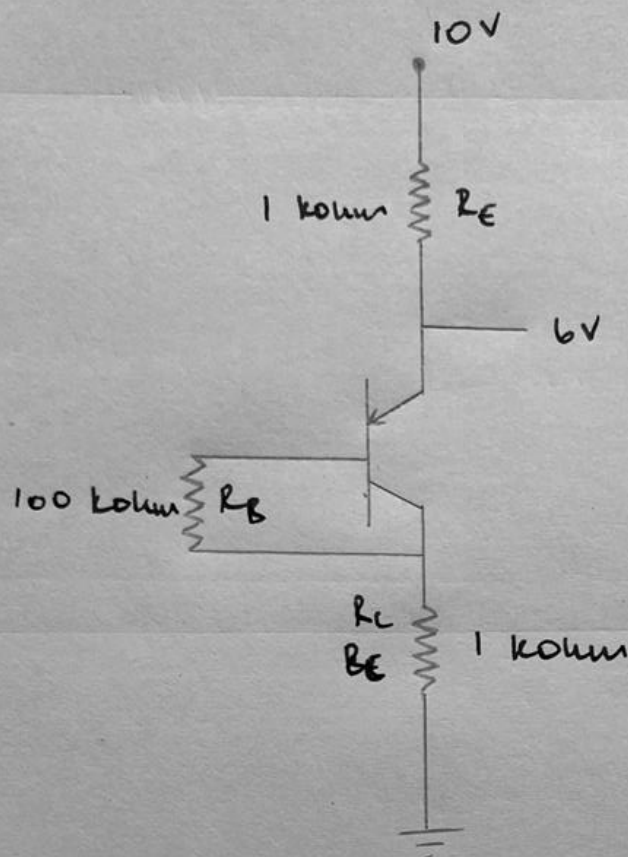

$$I_E R_E = 10 - 0.7$$

$$\Rightarrow I_E = \frac{4}{1 \times 10^3}$$
$$= \underline{4 \mu A}$$

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_C \approx I_E$$

$$\therefore I_C = \underline{4 \mu A}$$

$$V_C = I_C R_C$$

$$= 4 \times 1$$

$$= \underline{4V}$$

$$\therefore V_{CB} = 10 - 5.3 - 3$$
$$= \underline{2.3V}$$

$$I_B = \frac{V_{CB}}{R_B}$$

$$= \frac{2.3}{100}$$

$$= \underline{0.023 \mu A}$$


$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$= \frac{4}{0.023}$$

$$= 174$$

$$= \underline{174}$$

Question 2

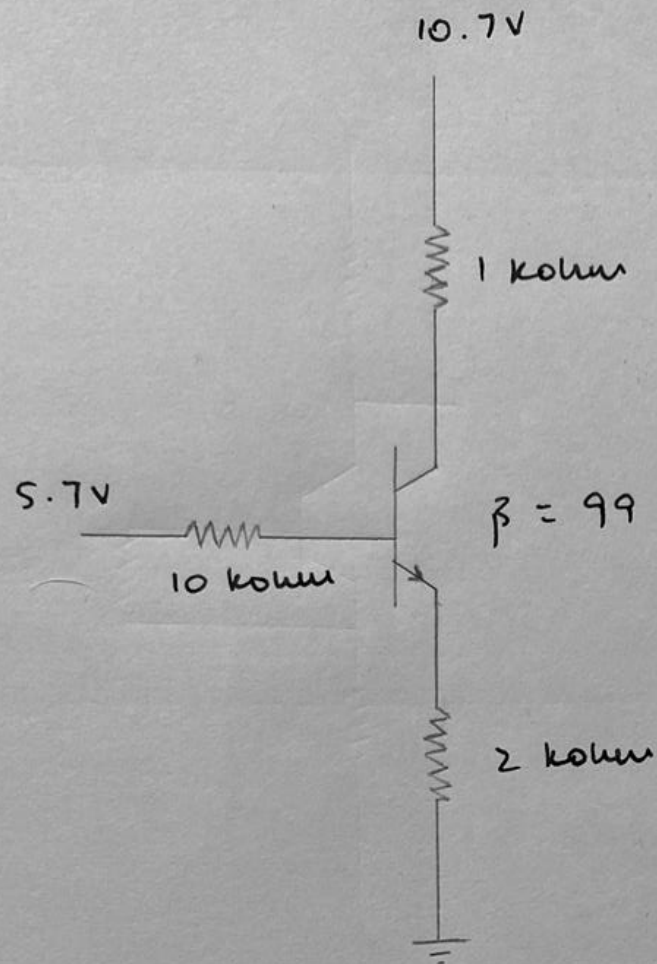

$$5.7 - R_E I_E - V_{BE} - R_B I_B = 0$$

$$V_{BE} = 0.7V$$


$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$\therefore 5.7 - 2(100) \cdot I_B - 0.7 - 10 I_B = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{5}{210}$$

$$\Rightarrow I_B = \underline{\underline{0.0238 \text{ mA}}}$$

Question 3

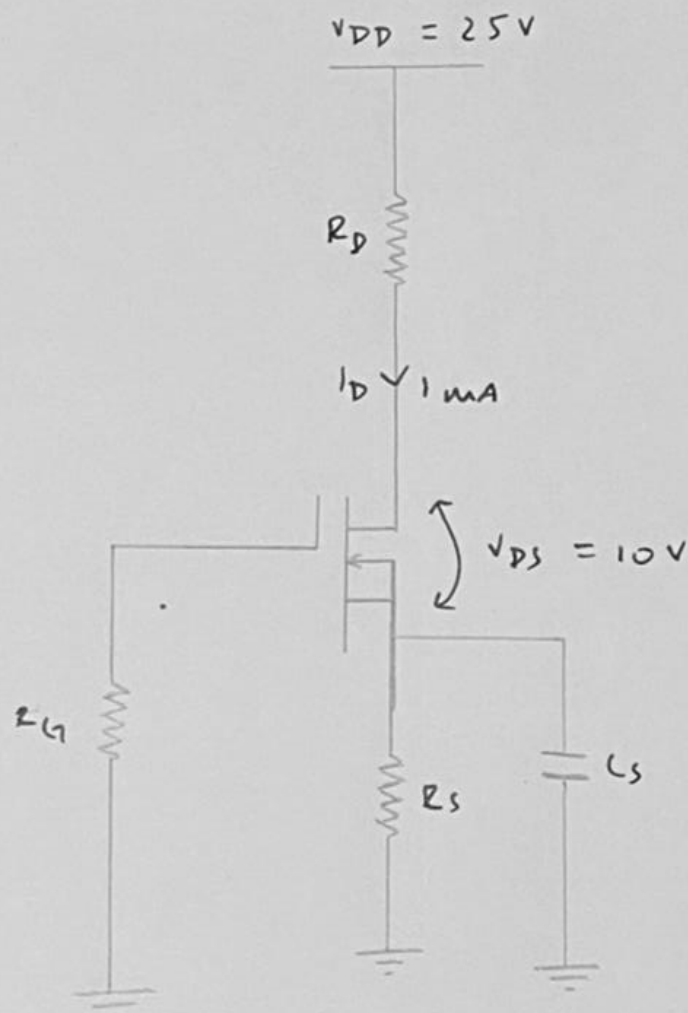

$$V_{GS(off)} = -3V$$

$$I_{DSS} = 4mA$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{GS(off)} \left[\left(\frac{I_D}{I_{DSS}} \right)^{1/2} - 1 \right]$$

$$= 3 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^{1/2} - 1 \right]$$

$$= -1.5V$$

$$V_{DS} =$$

$$V_{GS} = V_{G1} - V_S$$

$$\Rightarrow V_S = V_{G1} - V_{GS} = 1.5V$$

$$R_S = \frac{V_S}{I_D}$$


$$= \frac{1.5}{10^{-3}}$$

$$= \underline{1500 \text{ ohms}}$$

$$V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} - I_D R_S = 0$$

$$\Rightarrow 25 - R_D - 10 - 1.5 = 0$$
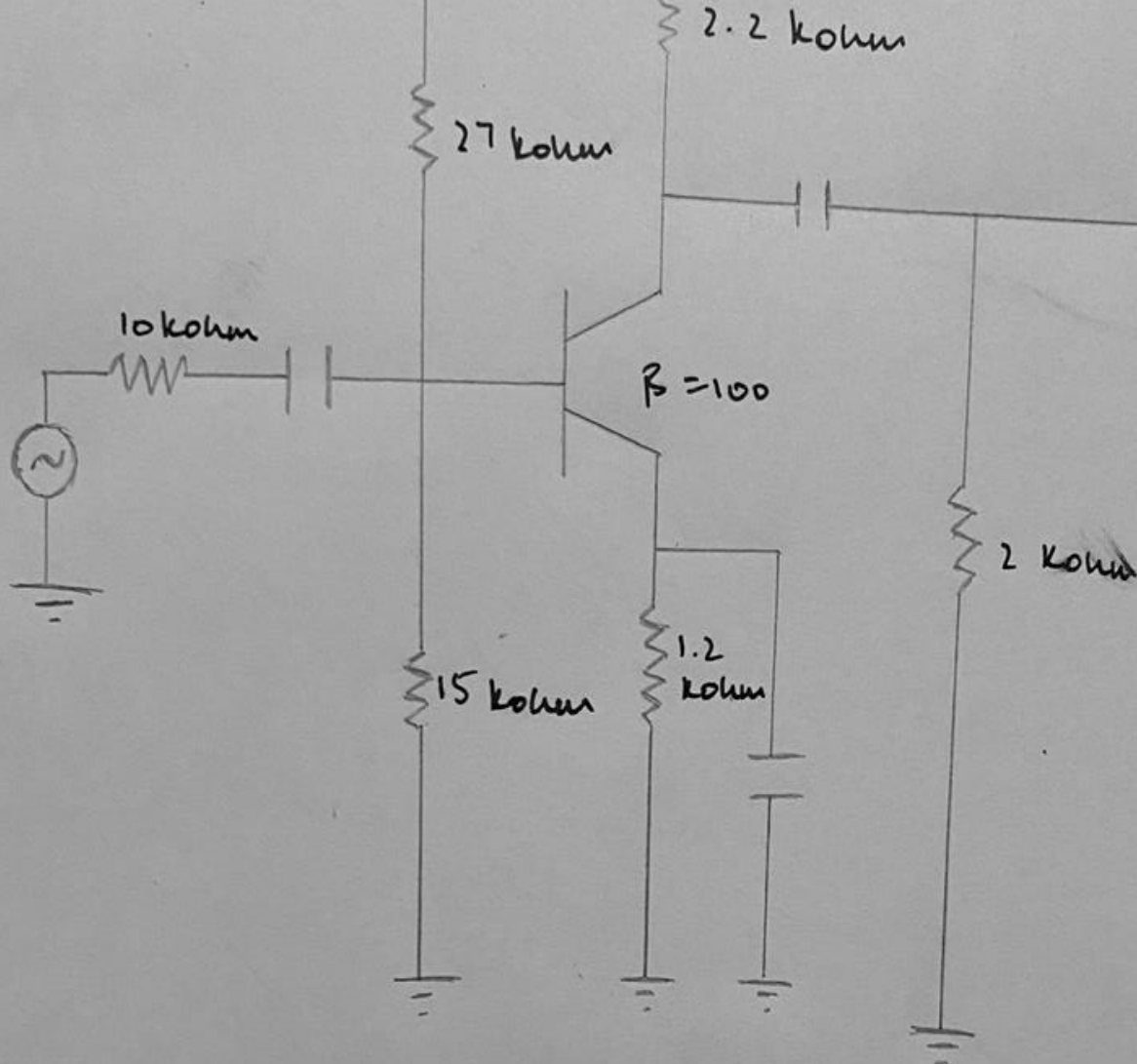
$$\Rightarrow R_D = \underline{13.5 \text{ k ohm}}$$



$$V_B = \frac{15}{15 + 27} \times 9$$

$$= \underline{3.21 \text{ V}}$$

$$R_B = \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{27} \right)^{-1}$$

$$= \underline{9.64 \text{ k}\Omega}$$

$$V_B - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow V_B - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

$$= \frac{3.21 - 0.7}{9.64 + (101) \cdot (1.2)}$$

$$= \underline{0.019 \text{ mA}}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= \underline{1.9 \text{ mA}}$$

Question 2

$$A = 5 \quad z_{in} = 200$$

$$P = 5 \text{ mW}$$

$$V_{DD} = 5 \text{ V}$$

$$V_T = 0.5 \text{ V}$$

$$\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) = 8 \text{ mA/V}^2$$

$$\lambda = 0$$

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{P}{V} \\ &= \frac{5 \text{ mW}}{5 \text{ V}} \\ &= \underline{1 \text{ mA}} \end{aligned}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)}} + V_T$$

$$\Rightarrow V_{GS} = \underline{1 \text{ V}}$$

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T} \\ &= \frac{2 \times 1 \text{ mA}}{0.5} \end{aligned}$$

$$= \underline{4 \text{ m.mho}}$$

$$A = g_m \cdot R_D$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_D &= \frac{5}{4} \\ &= \underline{1.25 \text{ kOhm}} \end{aligned}$$

$$z_{in} = \frac{\frac{1}{g_m} \cdot R_S}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_S &= \frac{1}{1/z_{in} - g_m} \\ &= \left[\frac{1}{1/200 - 4 \times 10^{-3}} \right] \text{ k}\Omega \\ &= \underline{1 \text{ kOhm}} \end{aligned}$$

Question 3

Wartley oscillator

$$C = 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

$$f = 1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$m_v = 0.2$$

$$\frac{L_2}{L_1} = m_v$$

$$\Rightarrow L_1 = 5L_2$$

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow L = \left(\frac{1}{2\pi f} \right)^2 \cdot \frac{1}{C}$$

$$\Rightarrow L_1 + L_2 = \left(\frac{1}{2\pi \cdot 10^6} \right)^2 \cdot 10^{12}$$

$$= \underline{25.3 \text{ mH}}$$

$$\therefore L_1 = \underline{21.11 \text{ mH}}$$

$$L_2 = \underline{4.22 \text{ mH}}$$

Module 5

Question 1

Binary - 100101101.1001001

To Hexadecimal

0001 0010 1101 . 1001 0010

$$= 12D.92$$

$$= \underline{12D.92_{16}}$$

To Decimal

$$1 \times 16^2 + 2 \times 16 + 13 + 9 \times \frac{1}{16} + 2 \times \frac{1}{16^2}$$

$$= 256 + 32 + 13 + \frac{9}{16} + \frac{1}{128}$$

$$= \underline{301.5703125_{10}}$$

To Octal

100 101 101 . 100 100 100

$$= \underline{455.444_8}$$

Question 2

$$X = \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C$$

Simplify

$$X = \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} \bar{C}$$

$$= \bar{A} B \bar{C} + \bar{B} \bar{C} (A + \bar{A})$$

$$= \bar{A} B \bar{C} + \bar{B} \bar{C}$$

$$= \bar{C} (\bar{B} + B \bar{A})$$

$$= \bar{C} (\bar{B} + \bar{A})$$

$$= \underline{\bar{A} \bar{C} + \bar{B} \bar{C}}$$

Question 3

$$F = ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C}$$

Express in nand gates

$$F = ABC(D + \bar{D}) + \bar{A}(\bar{B} + B\bar{C}D) + AB\bar{C}$$

$$= ABC + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}D) + AB\bar{C}$$

$$= AB(C + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}D) + AB\bar{C}$$

$$= AB(1 + \bar{C}) + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}D)$$

$$= AB + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}D)$$

